

电子秒表实现00分00.00秒到59分59.99秒的计时 (vivado,verilog语言) (上)

原创

初升的太阳LX 于 2019-07-17 19:16:15 发布

9555 收藏 96

分类专栏: 学校学习实践 文章标签: 数电实验

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循CC 4.0 BY-SA 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: https://blog.csdn.net/weixin_43977564/article/details/96343437

版权



[学校学习实践 专栏收录该内容](#)

1篇文章 0订阅

订阅专栏

本实验项目为数电实验期末验收课题, 需要结合前几次数电实验内容自行实现电子秒表。因为在做的过程中比较容易实现, 因此我就简要地向大家描述一下我的思路过程或者说是实现内容。前几次的数电实验内容也在本博客中有所展现, 希望大家能够从我的博客中对电子秒表实现有一个了解吧。大佬请略过!

一、实现内容:

- (1) 计时范围: 00.00.00到59.59.99
- (2) 能够完成复位、启动、暂停功能
- (6) 用6位七段数码管显示读数

二、注意事项

(1) 时钟分频: 秒表精度为0.01秒, 我们使用的FPGA提供50MHZ信号, 因此要用到一个500000HZ的分频器。

- (2) 实现小数点显示:

首先我们知道数码管里有七个led灯, 用7bit,但是我们要用八位, 在实现小数点的数码管中, 将最高位置为1即可。

- (3) 源码:

顶层文件:

```

module final_top(
    input clk_50M,
    input CLR_L,
    input start_stop,
    output [7:0] seg,
    output [5:0] dig
);
//分频部分
wire clk_s;

clk_div u1(.clk_in(clk_50M),.clk_out(clk_s));

//计数器部分

wire[3:0] Q_0,Q_1,Q_2,Q_3,Q_4,Q_5;// 计数器的输出
wire cy_0,cy_1,cy_2,cy_3,cy_4,cy_5; //进位信号

modu10_counter u2(.clk(clk_s),.clr(CLR_L),.EN(start_stop),.cy(cy_0),.Q(Q_0));
modu10_counter u3(.clk(clk_s),.clr(CLR_L),.EN(cy_0),.cy(cy_1),.Q(Q_1));
modu10_counter u4(.clk(clk_s),.clr(CLR_L),.EN(cy_1),.cy(cy_2),.Q(Q_2));
modu6_counter u5(.clk(clk_s),.clr(CLR_L),.EN(cy_2),.cy(cy_3),.Q(Q_3));
modu10_counter u6(.clk(clk_s),.clr(CLR_L),.EN(cy_3),.cy(cy_4),.Q(Q_4));
modu6_counter u7(.clk(clk_s),.clr(CLR_L),.EN(cy_4),.cy(cy_5),.Q(Q_5));

//调用3位数码管显示模块
wire[3:0] disp_data_right0,disp_data_right1,disp_data_right2,disp_data_right3,disp_data_right4,di
assign disp_data_right0=Q_0;
assign disp_data_right1=Q_1;
assign disp_data_right2=Q_2;
assign disp_data_right3=Q_3;
assign disp_data_right4=Q_4;
assign disp_data_right5=Q_5;
dynamic_led6 u8 (
    .disp_data_right0(disp_data_right0),
    .disp_data_right1(disp_data_right1),
    .disp_data_right2(disp_data_right2),
    .disp_data_right3(disp_data_right3),
    .disp_data_right4(disp_data_right4),
    .disp_data_right5(disp_data_right5),
    .clk(clk_50M),
    .seg(seg),
    .dig(dig)
);
endmodule

```

时钟分频模块：

```

module clk_div(clk_in,clk_out);
    input clk_in;
    output reg clk_out=0;//用reg后面always中需要改变数值
    reg[24:0] clk_div_cnt=0;
//分频为100Hz的信号
    always @ (posedge clk_in)
    begin
        if (clk_div_cnt==249999)
        begin
            clk_out=~clk_out;
            clk_div_cnt=0;
        end
        else
            clk_div_cnt=clk_div_cnt+1;
    end
endmodule

```

计数器模块：用两种计数模块，一种模10，一种模6。总共六个计数器，1，2，3，5这四个数码管用模10；4，6这两个数码管用模6。

```

module modu10_counter(clk,clr,EN,Q,cy);
    input clk,clr;
    input EN;           //使能信号
    output cy;          //计数器进位输出
    output reg [3:0] Q; // 计数器的输出

    always @(posedge clk or negedge clr) //异步清零
    begin
        if (~clr)      //清零有效
        begin
            Q<=0;
        end           //完成清零操作，计数器输出为0
        else if(EN==1) //使能有效
        begin
            if (Q==9)   //计数+1，若低位已经到最大数9
            begin
                Q<=0;      //输出跳转到最小数0
            end
            else Q<=Q+1; //若输出未到最大数，则只加1
        end
    end
    //计到最大数9，同时使能有效，输出Cy为1
    assign cy=((EN==1)&&(Q==9))?1'b1:1'b0;
endmodule

```

```

module modu6_counter(clk,clr,EN,Q,cy);
input clk,clr;
input EN;           //使能信号
output cy;          //计数器进位输出
output reg [3:0] Q; // 计数器的输出

always @(posedge clk or negedge clr) //异步清零
begin
    if (~clr)      //清零有效
        begin
            Q<=0;
        end           //完成清零操作, 计数器输出为0
    else if(EN==1) //使能有效
        begin
            if (Q==5)   //计数+1, 若低位已经到最大数9
                begin
                    Q<=0;      //输出跳转到最小数0
                end
            else Q<=Q+1; //若输出未到最大数, 则只加1
        end
    end
    //计到最大数9, 同时使能有效, 输出Cy为1
    assign cy=((EN==1)&&(Q==5))?1'b1:1'b0;
endmodule

```

时钟动态显示模块:

```

module dynamic_led6(
input [3:0]disp_data_right0,
input [3:0]disp_data_right1,
input [3:0]disp_data_right2,
input [3:0]disp_data_right3,
input [3:0]disp_data_right4,
input [3:0]disp_data_right5,
input clk,
output reg [7:0] seg,
output reg [5:0] dig
);

//分频为1KHz
reg[24:0] clk_div_cnt=0;
reg clk_div=0;
always @ (posedge clk)
begin
    if (clk_div_cnt==24999)
begin
    clk_div=~clk_div;
    clk_div_cnt=0;
end
else
    clk_div_cnt=clk_div_cnt+1;
end
//6进制计数器
reg [2:0] num=0;
always @ (posedge clk_div)
begin
    if (num>=5)

```

```

    num=0;
else
    num=num+1;
end

//译码器
always @ (num)
begin
    case(num)
    0:dig=6'b111110;
    1:dig=6'b111101;
    2:dig=6'b111011;
    3:dig=6'b110111;
        4:dig=6'b101111;
        5:dig=6'b011111;
    default: dig=0;
endcase
end

//选择器，确定显示数据
reg [3:0] disp_data;
always @ (num)
begin
    case(num)
    0:disp_data=disp_data_right0;
    1:disp_data=disp_data_right1;
    2:disp_data=disp_data_right2;
    3:disp_data=disp_data_right3;
        4:disp_data=disp_data_right4;
        5:disp_data=disp_data_right5;
    default: disp_data=0;
endcase
end

//显示译码器
always@(disp_data)
begin
    case(disp_data)
    4'h0: seg=8'h3f;// DP,GFEDCBA
    4'h1: seg=8'h06;
    4'h2: seg=8'h5b;
    4'h3: seg=8'h4f;
    4'h4: seg=8'h66;
    4'h5: seg=8'h6d;
    4'h6: seg=8'h7d;
    4'h7: seg=8'h07;
    4'h8: seg=8'h7f;
    4'h9: seg=8'h6f;
    4'ha: seg=8'h77;
    4'hb: seg=8'h7c;
    4'hc: seg=8'h39;
    4'hd: seg=8'h5e;
    4'he: seg=8'h79;
    4'hf: seg=8'h71;
    default: seg=0;
endcase
end

endmodule

```

因为有注释，看代码应该不是问题

要进行实现，我们还需要约束文件，因为我马上要吃饭了，下篇博客发约束文件。